



1과목 : 전기자기학

1. 면적이 0.02m^2 , 간격이 0.03m 이고, 공기로 채워진 평행평판의 커패시터에 $1.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 의 전하를 충전시킬 때, 두 판 사이에 작용하는 힘의 크기는 약 몇 N 인가?

① 1.13 ② 1.41
③ 1.89 ④ 2.83

2. 자극의 세기가 $7.4 \times 10^{-5}\text{Wb}$, 길이가 10cm 인 막대자석이 100AT/m 의 평등자계 내에 자계의 방향과 30° 로 놓여 있을 때 이 자석에 작용하는 회전력($\text{N}\cdot\text{m}$)은?

① 2.5×10^{-3} ② 3.7×10^{-4}
③ 5.3×10^{-5} ④ 6.2×10^{-6}

3. 유전율이 $\epsilon = 2\epsilon_0$ 이고 투자율이 μ_0 인 비도전성 유전체에서 전자파의 전기장의 세기가

$E(z,t) = 120\pi \cos(10^9 t - \beta z) \hat{y}$ V/m 일 때, 자계의 세기 $H(\text{A/m})$ 는? (단, $\hat{x}, \hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

① $-\sqrt{2} \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$
② $\sqrt{2} \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$
③ $-2 \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$
④ $2 \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$

4. 자기회로에서 전기회로의 도전율 $\sigma(\text{V/m})$ 에 대응되는 것은?

① 자속 ② 기자력
③ 투자율 ④ 자기저항

5. 단면적이 균일한 환상철심에 권수 1000회인 A코일과 권수 N_B 회인 B 코일이 감겨져 있다. A코일의 자기 인덕턴스가 100mH 이고, 두 코일 사이의 상호 인덕턴스가 20mH 이고, 결합계수가 1일 때, B코일의 권수(N_B)는 몇 회인가?

① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

6. 공기 중에서 1V/m 의 전기장의 세기에 의한 변위전류밀도의 크기를 2A/m^2 으로 흐르게 하려면 전기장의 주파수는 몇 MHz 가 되어야 하는가?

① 9000 ② 18000
③ 36000 ④ 72000

7. 내부 원통 도체의 반지름이 $a(\text{m})$, 외부 원통 도체의 반지름이 $b(\text{m})$ 인 동축 원통 도체에서 내외 도체 간 물질의 도전율이 $\sigma(\text{V/m})$ 일 때 내외 도체 간의 단위 길이당 컨덕턴스(V/m)는?

① $\frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$ ② $\frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{a}{b}}$

③ $\frac{4\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$

④ $\frac{4\pi\sigma}{\ln \frac{a}{b}}$

8. z축 상에 놓인 길이가 긴 직선 도체에 10A 의 전류가 +z 방향으로 흐르고 있다. 이 도체의 주위의 자속밀도가

$3\hat{x} - 4\hat{y}$ Wb/m² 일 때 도체가 받는 단위 길이당 힘 (N/m)은? (단, $\hat{x}, \hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

① $-40\hat{x} + 30\hat{y}$ ② $-30\hat{x} + 40\hat{y}$
③ $30\hat{x} + 40\hat{y}$ ④ $40\hat{x} + 30\hat{y}$

9. 진공 중 한 변의 길이가 0.1m 인 정삼각형의 3점점 A, B, C에 각각 $2.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 의 점전하가 있을 때, 점 A의 전하에 작용하는 힘은 몇 N 인가?

① $1.8\sqrt{2}$ ② $1.8\sqrt{3}$
③ $3.6\sqrt{2}$ ④ $3.6\sqrt{3}$

10. 투자율이 $\mu(\text{H/m})$, 자계의 세기가 $H(\text{AT/m})$, 자속밀도가 $B(\text{Wb/m}^2)$ 인 곳에서의 자계 에너지 밀도(J/m^3)는?

① $\frac{B^2}{2\mu}$ ② $\frac{H^2}{2\mu}$
③ $\frac{1}{2}\mu H$ ④ BH

11. 진공 내 전위함수가 $V = x^2 + y^2(\text{V})$ 로 주어졌을 때, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ 인 공간에 저장되는 정전에너지(J)는?

① $\frac{4}{3}\epsilon_0$ ② $\frac{2}{3}\epsilon_0$
③ $4\epsilon_0$ ④ $2\epsilon_0$

12. 전계가 유리에서 공기로 입사할 때 입사각 θ_1 과 굴절각 θ_2 의 관계와 유리에서의 전기장 E_1 과 공기에서의 전기장 E_2 의 관계는?

① $\theta_1 > \theta_2$, $E_1 > E_2$ ② $\theta_1 < \theta_2$, $E_1 > E_2$
③ $\theta_1 > \theta_2$, $E_1 < E_2$ ④ $\theta_1 < \theta_2$, $E_1 < E_2$

13. 진공 중에 4m 간격으로 평행한 두 개의 무한 평판 도체에 각각 $+4\text{C/m}^2$, -4C/m^2 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V 인가?

① 1.36×10^{11} ② 1.36×10^{12}
③ 1.8×10^{11} ④ 1.8×10^{12}

14. 인덕턴스(H)의 단위를 나타낸 것으로 틀린 것은?

① $\Omega \cdot \text{s}$ ② Wb/A
③ J/A^2 ④ $\text{N/(A}\cdot\text{m)}$

15. 진공 중 반지름이 $a(\text{m})$ 인 무한길이의 원통 도체 2개가 간격 $d(\text{m})$ 로 평행하게 배치되어 있다. 두 도체 사이의 정전용량(C)을 나타낸 것으로 옳은 것은?




① $\pi\epsilon_0 \ln \frac{d-a}{a}$ ② $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$
③ $\pi\epsilon_0 \ln \frac{a}{d-a}$ ④ $\ln \frac{a}{d-a}$

16. 진공 중에 4m의 간격으로 놓여진 평행 도선에 같은 크기의 왕복 전류가 흐를 때 단위 길이당 $2.0 \times 10^{-7} \text{N}$ 의 힘이 작용하였다. 이때 평행 도선에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 8

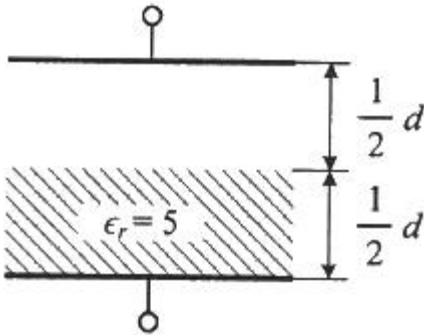17. 평행 극판 사이의 간격이 d(m)이고 정전용량이 $0.3 \mu\text{F}$ 인 공기 커패시터가 있다. 그림과 같이 두 극판 사이에 비유전율이 5인 유전체를 절반 두께 만큼 넣었을 때 이 커패시터의 정전용량은 몇 μF 이 되는가?




- ① 0.01 ② 0.05
③ 0.1 ④ 0.5

18. 반지름이 a(m)인 접지된 구도체와 구도체의 중심에서 거리 d(m) 떨어진 곳에 점전하에 존재할 때, 점전하에 의한 접지된 구도체에서의 영상전하에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 영상전하는 구도체 내부에 존재한다.
② 영상전하는 점전하와 구도체 중심을 이은 직선상에 존재한다.
③ 영상전하의 전하량과 점전하의 전하량은 크기는 같고 부호는 반대이다.
④ 영상전하의 위치는 구도체의 중심과 점전하 사이 거리 (d(m))와 구도체의 반지름(a(m))에 의해 결정된다.

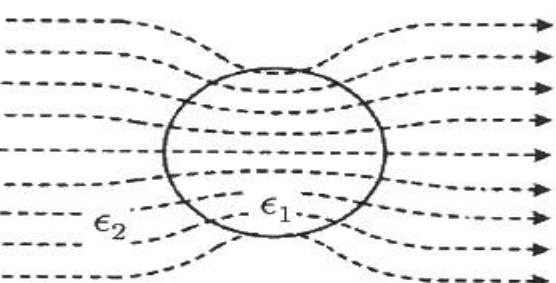19. 평등 전계 중에 유전체 구에 의한 전계 분포가 그림과 같이 되었을 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$ ② $\epsilon_1 < \epsilon_2$
③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$ ④ 무관하다.

20. 어떤 도체에 교류 전류가 흐를 때 도체에서 나타나는 표피 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 중심부보다 도체 표면부에 더 많은 전류가 흐르는 것을 표피 효과라 한다.
② 전류의 주파수가 높을수록 표피 효과는 작아진다.
③ 도체의 도전율이 클수록 표피 효과는 커진다.
④ 도체의 투자율이 클수록 표피 효과는 커진다.

2과목 : 전력공학

21. 소호리액터를 송전계통에 사용하면 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 어떤 상태로 되어 지락전류를 소멸시키는가?

- ① 병렬공진 ② 직렬공진
③ 고임피던스 ④ 저임피던스

22. 어느 발전소에서 40000kWh를 발전하는데 발열량 5000kcal/kg의 석탄을 20톤 사용하였다. 이 화력발전소의 열효율(%)은 약 얼마인가?

- ① 27.5 ② 30.4
③ 34.4 ④ 38.5

23. 송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실 및 송전거리를 동일하게 하였을 경우 단상 2선식에 대한 3상 3선식의 총 전선량(중량)비는 얼마인가? (단, 전선은 동일한 전선이다.)

- ① 0.75 ② 0.94
③ 1.15 ④ 1.33

24. 3상 송전선로가 선간단락(2선 단락)이 되었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 역상전류만 흐른다.
② 정상전류와 역상전류가 흐른다.
③ 역상전류와 영상전류가 흐른다.
④ 정상전류와 영상전류가 흐른다.

25. 중거리 송전선로의 4단자 정수가 $A = 1.0$, $B = j190$, $D = 1.0$ 일 때 C의 값은 얼마인가?

- ① 0 ② $-j120$
③ j ④ j190

26. 배전전압을 $\sqrt{2}$ 배로 하였을 때 같은 손실률로 보낼 수 있는 전력은 몇 배가 되는가?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$
③ 2 ④ 3

27. 다음 중 재점화가 가장 일어나기 쉬운 차단전류는?

- ① 동상전류 ② 지상전류
③ 진상전류 ④ 단락전류

28. 현수애자에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 애자를 연결하는 방법에 따라 클레비스(Clevis)형과 볼소켓형이 있다.
② 애자를 표시하는 기호는 P이며 구조는 2~5층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그 자기를 주철재 base



- 로 지지한다.
- ③ 애자의 연결개수를 가감함으로써 임의의 송전전압에 사용할 수 있다.
- ④ 큰 하중에 대하여는 2련 또는 3련으로 하여 사용할 수 있다.
29. 교류발전기의 전압조정 장치로 속응 여자방식을 채택하는 이유로 틀린 것은?
- ① 전력계통에 고장이 발생할 때 발전기의 동기화력을 증가시킨다.
- ② 송전계통의 안정도를 높인다.
- ③ 여자기의 전압 상승률을 크게 한다.
- ④ 전압조정용 탭의 수동변환을 원활히 하기 위함이다.
30. 차단기의 정격차단시간에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 고장 발생부터 소호까지의 시간
- ② 트립코일 여자로부터 소호까지의 시간
- ③ 가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간
- ④ 가동 접촉자의 동작 시간부터 소호까지의 시간
31. 3상 1회선 송전선을 정삼각형으로 배치한 3상 선로의 자기 인덕턴스를 구하는 식은? (단, D는 전선의 선간거리(m), r은 전선의 반지름(m)이다.)

- ① $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
- ② $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$
- ③ $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
- ④ $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$

32. 불평형 부하에서 역률(%)은?

- ① $\frac{\text{유효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 산술평합}} \times 100$
- ② $\frac{\text{무효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 산술평합}} \times 100$
- ③ $\frac{\text{무효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 벡터합}} \times 100$
- ④ $\frac{\text{유효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 벡터합}} \times 100$

33. 다음 중 동작속도가 가장 느린 계전 방식은?

- ① 전류 차단 보호 계전 방식
- ② 거리 보호 계전 방식
- ③ 전류 위상 비교 보호 계전 방식
- ④ 방향 비교 보호 계전 방식

34. 부하회로에서 공진 현상으로 발생하는 고조파 장애가 있을 경우 공진 현상을 회피하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 진상용 콘덴서 ② 직렬 리액터
- ③ 방전코일 ④ 진공 차단기

35. 경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 m 더 길게 하면 되는가? (단, 사용전선의 1m 당 무게는 2kg, 인장하중은 4000kg, 전선의 안전율은 2로 하고 풍압하중은 무시한다.)

- ① 1/2 ② $\sqrt{2}$
- ③ 1/3 ④ $\sqrt{3}$

36. 송전단 전압이 100V, 수전단 전압이 90V인 단거리 배전선로의 전압강하율(%)은 약 얼마인가?

- ① 5 ② 11
- ③ 15 ④ 20

37. 다음 중 환상(루프) 방식과 비교할 때 방사상 배전선로 구성 방식에 해당되는 사항은?

- ① 전력 수요 증가 시 간선이나 분기선을 연장하여 쉽게 공급이 가능하다.
- ② 전압 변동 및 전력손실이 작다.
- ③ 사고 발생 시 다른 간선으로의 전환이 쉽다.
- ④ 환상방식 보다 신뢰도가 높은 방식이다.

38. 초호각(Arcing horn)의 역할은?

- ① 풍압을 조절한다.
- ② 송전 효율을 높인다.
- ③ 선로의 섬락 시 애자의 파손을 방지한다.
- ④ 고주파수의 섬락전압을 높인다.

39. 유효낙차 90m, 출력 104500kW, 비속도(특유속도) 210m·kW 인 수차의 회전속도는 약 몇 rpm인가?

- ① 150 ② 180
- ③ 210 ④ 240

40. 발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

- ① 거리 계전기 ② 과전류 계전기
- ③ 비율차동 계전기 ④ 방향단락 계전기

3과목 : 전기기기

41. SCR을 이용한 단상 전파 위상제어 정류회로에서 전원전압은 실효값이 220V, 60Hz인 정현파이며, 부하는 순 저항으로 10Ω이다. SCR의 점호각 α를 60°라 할 때 출력전류의 평균값(A)은?

- ① 7.54 ② 9.73
- ③ 11.43 ④ 14.86

42. 직류발전기가 90% 부하에서 최대효율이 된다면 이 발전기의 전부하에 있어서 고정손과 부하손의 비는?

- ① 0.81 ② 0.9
- ③ 1.0 ④ 1.1

43. 정류기의 직류측 평균전압이 2000V이고 리플률이 3%일 경




우, 리플전압의 실효값(V)은?

- ① 20 ② 30
③ 50 ④ 60

44. 단상 직권 정류자전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보상권선은 역률을 좋게 한다.
② 보상권선은 변압기의 기전력을 크게 한다.
③ 보상권선은 전기자 반작용을 제거해준다.
④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락 전류를 작게 한다.

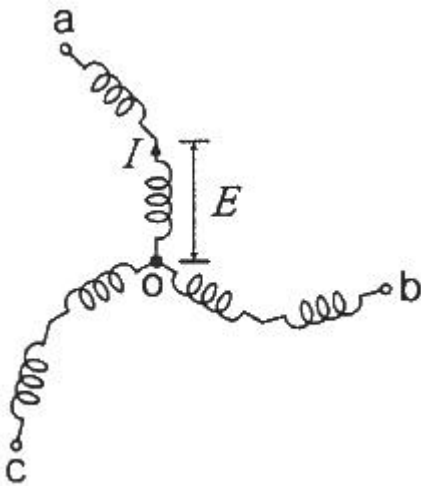45. 3상 동기발전기에서 그림과 같이 1상의 권선을 서로 똑같은 2조로 나누어 그 1조의 권선전압을 E(V), 각 권선의 전류를 I(A)라 하고 지그재그 Y형(Zigzag Star)으로 결선하는 경우 선간전압(V), 선전류(A) 및 피상전력(VA)은?



- ① $3E, I, \sqrt{3} \times 3E \times I = 5.2EI$
② $\sqrt{3}E, 2I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times 2I = 6EI$
③ $E, 2\sqrt{3}I, \sqrt{3} \times E \times 2\sqrt{3}I = 6EI$
④ $\sqrt{3}E, \sqrt{3}I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times \sqrt{3}I = 5.2EI$

46. 비돌극형 동기발전기 한 상의 단자전압을 V, 유도기전력을 E, 동기리액탄스를 X_s , 부하각이 δ 이고, 전기자저항을 무시할 때 한 상의 최대출력(W)은?

- ① $\frac{EV}{X_s}$ ② $\frac{3EV}{X_s}$
③ $\frac{E^2V}{X_s}$ ④ $\frac{EV^2}{X_s}$

47. 다음 중 비례추이를 하는 전동기는?

- ① 동기 전동기 ② 정류자 전동기
③ 단상 유도전동기 ④ 권선형 유도전동기

48. 단자전압 200V, 계자저항 50Ω, 부하전류 50A, 전기자저항 0.15Ω, 전기자 반작용에 의한 전압강하 3V인 직류 분권발전기가 정격속도로 회전하고 있다. 이때 발전기의 유도기전력은 약 몇 V 인가?

- ① 211.1 ② 215.1
③ 225.1 ④ 230.1

49. 동기기의 권선법 중 기전력의 파형을 좋게 하는 권선법은?

- ① 전절권, 2층권 ② 단절권, 집중권
③ 단절권, 분포권 ④ 전절권, 집중권

50. 변압기에 임피던스전압을 인가할 때의 입력은?

- ① 철손 ② 와류손
③ 정격용량 ④ 임피던스손

51. 불꽃 없는 정류를 하기 위해 평균 리액탄스 전압(A)과 브러시 접촉면 전압강하(B) 사이에 필요한 조건은?

- ① $A > B$ ② $A < B$
③ $A = B$ ④ A, B에 관계없다.

52. 유도전동기 1극의 자속을 Φ , 2차 유효전류 $I_2 \cos \theta_2$, 토크 τ 의 관계로 옳은 것은?

- ① $\tau \propto \Phi \times I_2 \cos \theta_2$ ② $\tau \propto \Phi \times (I_2 \cos \theta_2)^2$
③ $\tau \propto \frac{1}{\Phi \times I_2 \cos \theta_2}$ ④ $\tau \propto \frac{1}{\Phi \times (I_2 \cos \theta_2)^2}$

53. 회전자가 슬립 s로 회전하고 있을 때 고정자와 회전자의 실효 권수비를 α 라고 하면 고정자 기전력 E_1 과 회전자 기전력 E_{2s} 의 비는?

- ① $s\alpha$ ② $(1-s)\alpha$
③ α/s ④ $\alpha/1-s$

54. 직류 직권전동기의 발생 토크는 전기자 전류를 변화시킬 때 어떻게 변하는가? (단, 자기포화는 무시한다.)

- ① 전류에 비례한다. ② 전류에 반비례한다.
③ 전류의 제곱에 비례한다. ④ 전류의 제곱에 반비례한다.

55. 동기발전기의 병렬운전 중 유도기전력의 위상차로 인하여 발생하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 무효전력이 생긴다.
② 동기화전류가 흐른다.
③ 고조파 무효순환전류가 흐른다.
④ 출력이 요동하고 권선이 가열된다.

56. 3상 유도기의 기계적 출력(P_o)에 대한 변환식으로 옳은 것은? (단, 2차 입력은 P_2 , 2차 동손은 P_{2c} , 동기속도는 N_s , 회전자속도는 N , 슬립은 s 이다.)

① $P_o = P_2 + P_{2c} = \frac{N}{N_s} P_2 = (2-s) P_2$

②

$(1-s) P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = P_o - P_{2c} = P_o - s P_2$

③

$P_o = P_2 - P_{2c} = P_2 - s P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1-s) P_2$

④



$$P_0 = P_2 + P_{2c} = P_2 + sP_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1+s)P_2$$

57. 변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닌 것은?

- ① 단락시험 ② 부하시험
③ 무부하시험 ④ 권선저항 측정

58. 단권변압기 두 대를 V결선하여 전압을 2000V에서 2200V로 승압한 후 200kVA의 3상 부하에 전력을 공급하려고 한다. 이때 단권변압기 1대의 용량은 약 몇 kVA 인가?

- ① 4.2 ② 10.5
③ 18.2 ④ 21

59. 권수비 $a=6600/220$, 주파수 60Hz, 변압기의 철심 단면적 0.02m^2 , 최대자속밀도 1.2Wb/m^2 일 때 변압기의 1차측 유도 기전력은 약 몇 V인가?

- ① 1407 ② 3521
③ 42198 ④ 49814

60. 회전형전동기와 선형전동기(Linear Motor)를 비교한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선형의 경우 회전형에 비해 공극의 크기가 작다.
② 선형의 경우 직접적으로 직선운동을 얻을 수 있다.
③ 선형의 경우 회전형에 비해 부하관성의 영향이 크다.
④ 선형의 경우 전원의 상 순서를 바꾸어 이동 방향을 변경한다.

4과목 : 회로이론 및 제어공학


61. $F(z) = \frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $1 - e^{-at}$ ② $1 + e^{-at}$
③ $t \cdot e^{-at}$ ④ $t \cdot e^{at}$

62. 다음의 특성 방정식 중 안정한 제어시스템은?


- ① $s^3+3s^2+4s+5=0$ ② $s^4+3s^3-s^2+s+10=0$
③ $s^5+s^3+2s^2+4s+3=0$ ④ $s^4-2s^3-3s^2+4s+5=0$

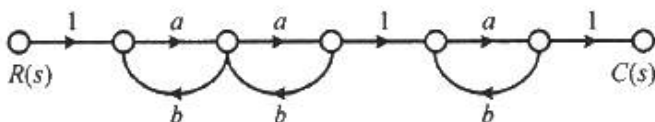63. 그림의 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?




- ① $\frac{a^3}{(1-ab)^3}$ ② $\frac{a^3}{1-3ab+a^2b^2}$
③ $\frac{a^3}{1-3ab}$ ④ $\frac{a^3}{1-3ab+2a^2b^2}$

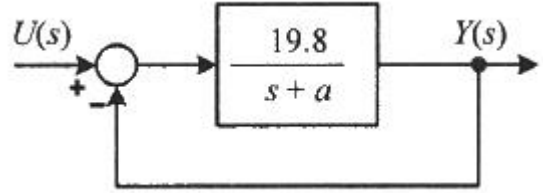64. 그림과 같은 블록선도의 제어시스템에 단위계단 함수가 입력되었을 때 정상상태 오차가 0.01이 되는 a 의 값은?




- ① 0.2 ② 0.6
③ 0.8 ④ 1.0

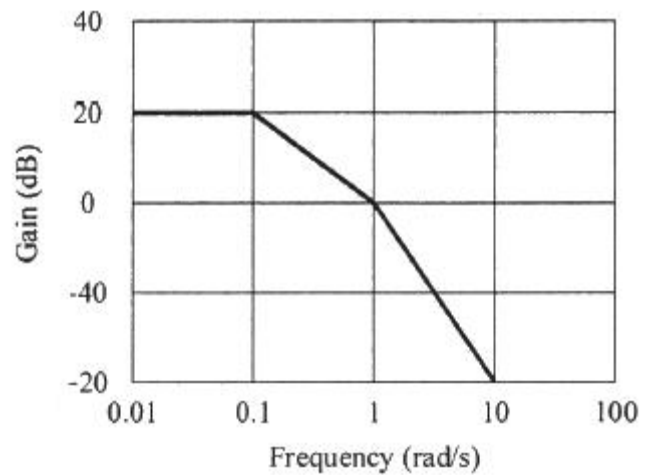65. 그림과 같은 보드선도의 이득선도를 갖는 제어시스템의 전달함수는?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)



- ① $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$
② $G(s) = \frac{10}{(s+1)(10s+1)}$
③ $G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+10)}$
④ $G(s) = \frac{20}{(s+1)(10s+1)}$

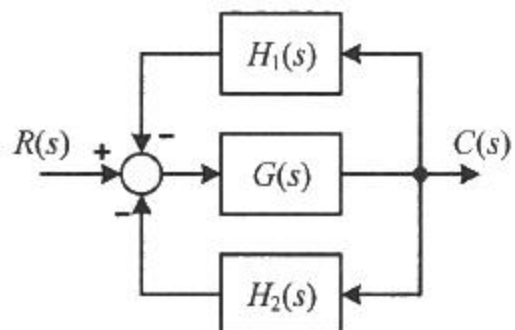
66. 그림과 같은 블록선도의 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?





- ① $\frac{G(s)H_1(s)H_2(s)}{1+G(s)H_1(s)H_2(s)}$
- ② $\frac{G(s)}{1+G(s)H_1(s)H_2(s)}$
- ③ $\frac{G(s)}{1-G(s)(H_1(s)+H_2(s))}$
- ④ $\frac{G(s)}{1+G(s)(H_1(s)+H_2(s))}$

67. 그림과 같은 논리회로와 등가인 것은?

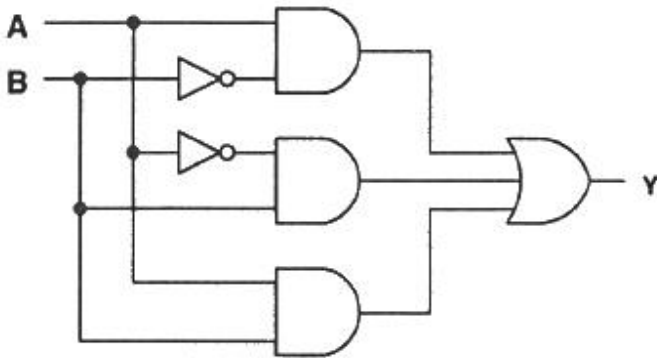


- ①
- ②
- ③
- ④

68. 다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적의 점근선이 실수축과 만나는 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s^2(s+1)(s+3)(s+4)}$$

- ① $\frac{5}{3}$ ② $-\frac{5}{3}$
- ③ $\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{5}{4}$

69. 블록선도에서 ㉠에 해당하는 신호는?

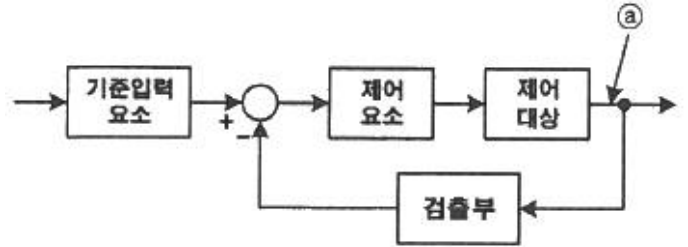

- ① 조작량 ② 제어량
- ③ 기준입력 ④ 동작신호

70. 다음의 미분방정식과 같이 표현되는 제어시스템이 있다. 이

제어시스템을 상태방정식 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ 로 나타내었을 때 시스템 행렬 A는?

$$\frac{d^3C(t)}{dt^3} + 5\frac{d^2C(t)}{dt^2} + \frac{dC(t)}{dt} + 2C(t) = r(t)$$

- ① $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$


71. $f_e(t)$ 가 우함수이고 $f_o(t)$ 가 기함수일 때 주기함수 $f(t) = f_e(t) + f_o(t)$ 에 대한 다음 식 중 틀린 것은?

- ① $f_e(t) = f_e(-t)$
- ② $f_o(t) = -f_o(-t)$
- ③ $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$
- ④ $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$

72. 3상 평형회로에서 Y결선의 부하가 연결되어 있고, 부하에서의 선간전압이 $V_{ab} = 100\sqrt{3} \angle 0^\circ (V)$ 일 때 선전류가 $I_a = 20 \angle -60^\circ (A)$ 이었다. 이 부하의 한 상의 임피던스(Ω)는? (단, 3상 전압의 상순은 a-b-c이다.)

- ① $5 \angle 30^\circ$ ② $5\sqrt{3} \angle 30^\circ$
- ③ $5 \angle 60^\circ$ ④ $5\sqrt{3} \angle 60^\circ$

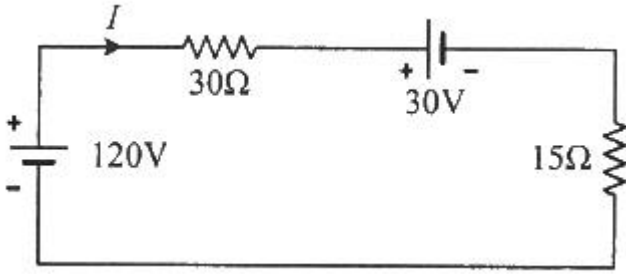73. 그림의 회로에서 120V와 30V의 전압원(능동소자)에서의 전력은 각각 몇 W인가? (단, 전압원(능동소자)에서 공급 또는 발생하는 전력은 양수(+)이고, 소비 또는 흡수하는 전력은 음수(-)이다.)



- ① 240W, 60W ② 240W, -60W
③ -240W, 60W ④ -240W, -60W

74. 각 상의 전압이 다음과 같을 때 영상분 전압(V)의 순시치는? (단, 3상 전압의 상순은 a-b-c이다.)


$$v_a(t) = 40 \sin \omega t \text{ (V) (v)}$$

$$v_b(t) = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ (V) (v)}$$

$$v_c(t) = 40 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ (V) (v)}$$

- ① $40 \sin \omega t$ ② $\frac{40}{3} \sin \omega t$
③ $\frac{40}{3} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$ ④ $\frac{40}{3} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$

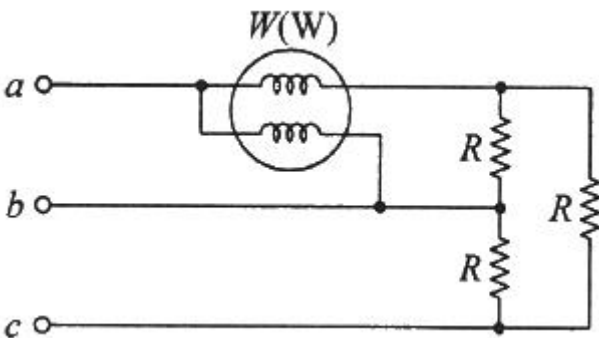75. 그림과 같이 3상 평형의 순저항 부하에 단상 전력계를 연결하였을 때 전력계가 W(W)를 지시하였다. 이 3상 부하에서 소모하는 전체 전력(W)는?




- ① 2W ② 3W
③ $\sqrt{2}W$ ④ $\sqrt{3}W$

76. 정전용량이 C(F)인 커패시터에 단위 임펄스의 전류원이 연결되어 있다. 이 커패시터의 전압 $v_c(t)$ 는? (단, $u(t)$ 는 단위 계단함수이다.)

- ① $v_c(t) = C$ ② $v_c(t) = Cu(t)$
③ $v_c(t) = \frac{1}{C}$ ④ $v_c(t) = \frac{1}{C}u(t)$

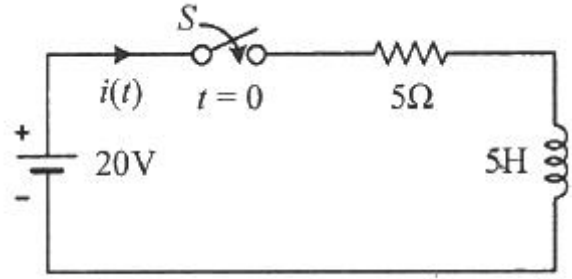77. 그림의 회로에서 $t=0s$ 에 스위치(S)를 닫은 후 $t=1s$ 일 때 이 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A인가?




- ① 2.52 ② 3.16
③ 4.21 ④ 6.32

78. 순시치 전류 $i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$ A의 파고율은 약 얼마인가?

- ① 0.577 ② 0.707
③ 1.414 ④ 1.732

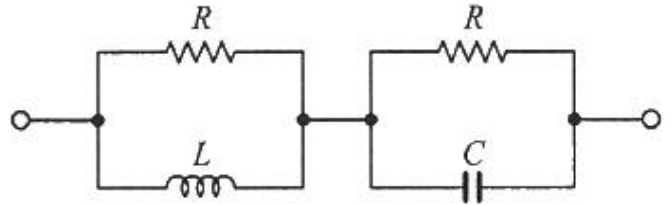79. 그림의 회로가 정저항 회로가 되기 위한 L(mH)은? (단, $R=10\Omega$, $C=1000\mu F$ 이다.)



- ① 1 ② 10
③ 100 ④ 1000

80. 분포정수 회로에 있어서 선로의 단위 길이당 저항이 $100\Omega/m$, 인덕턴스가 $200mH/m$, 누설컨덕턴스가 $0.5S/m$ 일 때 일그러짐이 없는 조건(무왜형 조건)을 만족하기 위한 단위 길이당 커패시턴스는 몇 $\mu F/m$ 인가?

- ① 0.001 ② 0.1
③ 10 ④ 1000

5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 저압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설될 때 상호 간의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블이 아닌 경우이다.)

- ① 60 ② 80
③ 100 ④ 120

82. 고압 가공전선으로 사용한 경동선은 안전율이 얼마 이상인 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0 ② 2.2
③ 2.5 ④ 3.0

83. 사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 15 ② 20
③ 25 ④ 30

84. 급전선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 급전선은 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구



- 성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.
- ② 가공식은 전차선의 높이 이상으로 전차선로 지지물에 병가하며, 나전선의 접속은 직선접속을 원칙으로 한다.
- ③ 선상승강장, 인도교, 과선교 또는 교량 하부 등에 설치할 때에는 최소 절연이격거리 이상을 확보하여야 한다.
- ④ 신설 터널 내 급전선을 가공으로 설계할 경우 지지물의 취부는 C찬널 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다.
85. 진열장 내의 배선으로 사용전압 400V 이하에 사용하는 코드 또는 캡타이어 케이블의 최소 단면적은 몇 mm²인가?
 ① 1.25 ② 1.0
 ③ 0.75 ④ 0.5
86. 최대사용전압이 23000V인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?
 ① 16560 ② 21160
 ③ 25300 ④ 28750
87. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소인 경우 매설깊이는 몇 m 이상으로 시설하여야 하는가?
 ① 0.6 ② 1.0
 ③ 1.2 ④ 1.5
88. 플로어덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시 시설기준으로 틀린 것은?
 ① 덕트의 끝부분은 막을 것
 ② 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것
 ③ 덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것
 ④ 덕트 및 박스 기타의 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.
89. 중앙급전 전원과 구분되는 것으로서 전력소비지역 부근에 분산하여 배치 가능한 신·재생에너지 발전설비 등의 전원으로 정의되는 용어는?
 ① 임시전력원 ② 분전반전원
 ③ 분산형전원 ④ 계통연계전원
90. 애자공사에 의한 저압 옥측전선로는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설하고, 전선의 지지점 간의 거리는 몇 m 이하이어야 하는가?
 ① 1 ② 1.5
 ③ 2 ④ 3
91. 저압 가공전선로의 지지물이 목주인 경우 풍압하중의 몇 배의 하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 하는가?
 ① 1.2 ② 1.5
 ③ 2 ④ 3
92. 교류 전차선 등 충전부와 식물 사이의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 현장여건을 고려한 방호벽 등의 안전 조치를 하지 않은 경우이다.)
 ① 1 ② 3
 ③ 5 ④ 10
93. 조상기에 내부 고장이 생긴 경우, 조상기의뱅크용량이 몇 kVA 이상일 때 전로로부터 자동 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 5000 ② 10000
 ③ 15000 ④ 20000
94. 고장보호에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 고장보호는 일반적으로 직접접촉을 방지하는 것이다.
 ② 고장보호는 인축의 몸을 통해 고장전류가 흐르는 것을 방지하여야 한다.
 ③ 고장보호는 인축의 몸에 흐르는 고장전류를 위험하지 않은 값 이하로 제한하여야 한다.
 ④ 고장보호는 인축의 몸에 흐르는 고장전류의 지속시간을 위험하지 않은 시간까지로 제한하여야 한다.
95. 네온방전등의 관등회로의 전선을 애자공사에 의해 자기 또는 유리제 등의 애자로 견고하게 지지하여 조영재의 아랫면 또는 옆면에 부착한 경우 전선 상호 간의 이격거리는 몇 mm 이상이어야 하는가?
 ① 30 ② 60
 ③ 80 ④ 100
96. 수소냉각식 발전기에서 사용하는 수소 냉각 장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?
 ① 수소를 통하는 관으로 동관을 사용할 수 있다.
 ② 수소를 통하는 관은 이음매가 있는 강판이어야 한다.
 ③ 발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설하여야 한다.
 ④ 발전기 내부의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 한다.
97. 전력보안통신설비인 무선통신용 안테나 등을 지지하는 철주의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 무선용 안테나 등이 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설되는 것이 아닌 경우이다.)
 ① 1.3 ② 1.5
 ③ 1.8 ④ 2.0
98. 특고압 가공전선로의 지지물 양측의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 종류는?
 ① 내장형 ② 보강형
 ③ 직선형 ④ 인류형
99. 사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?
 ① 250 ② 300
 ③ 350 ④ 400
100. 전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우에 대한 설명이 ③ 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전기저장장치 시설장소는 주변 시설(도로, 건물, 가연물질 등)로부터 ()m 이상 이격하고 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 미와 유사한 장소로부터는 ()m 이상 이격하여야 한다.

- ① ㉠ 3, ㉡ 1 ② ㉠ 2, ㉡ 1.5
 ③ ㉠ 1, ㉡ 2 ④ ㉠ 1.5, ㉡ 3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	②	③	①	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	②	②	④	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	②	①	③	③	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	②	③	②	①	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	②	①	①	④	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	③	②	③	②	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	①	②	④	②	④	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	②	①	④	①	③	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	②	①	③	④	②	②	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	③	①	②	②	②	①	②	④